

1

# Proyecto TC II

Problemas Cero :  $\omega = 20000 \text{ rad/s} \Rightarrow N = 20000$

$$A_1 = 0,95$$

$$A_2 = 0,04$$

$$\bar{\omega}_s = 1,3$$



Obtención de  $G(s)$  a partir de tablas :

1<sup>o</sup> tabla :  $G(s) = \frac{G(s^2 + a_0)}{s^2 + b_1s + b_0}$  ;  $b_1 = 0,829058$   
 $b_0 = 1,62319$   
 $a_0 = 2,76980$   
 $G = A_2 = 0,041955 \rightarrow \text{no cumple}$

2<sup>o</sup> tabla :  $G(s) = \frac{G(s^2 + a_1)}{(s+p)(s^2 + b_{11}s + b_{10})}$   $\rightarrow$   $p$   
 $b_{11}$   
 $b_{10}$   
 $a_1$   
 $H$   
 $A_2 = 0,158 \rightarrow \text{no cumple}$

3<sup>o</sup> tabla :  $G(s) = \frac{G(s^2 + a_1)(s^2 + a_2)}{(s^2 + b_{11}s + b_{10})(s^2 + b_{21}s + b_{20})}$   $b_{11} = 0,9831$   
 $b_{10} = 0,5638$   
 $a_1 = 1,8720$   
 $b_{21} = 0,2184$   
 $b_{20} = 1,067$   
 $a_2 = 8,096$   
 $G = A_2 = 0,038 \rightarrow \text{cumple}$

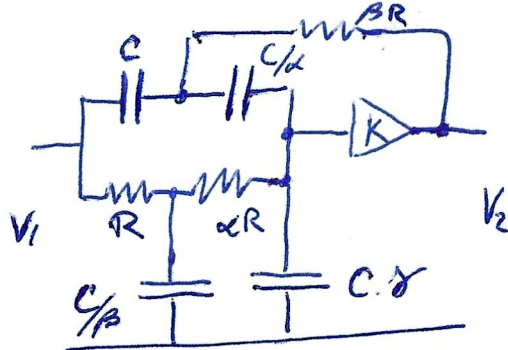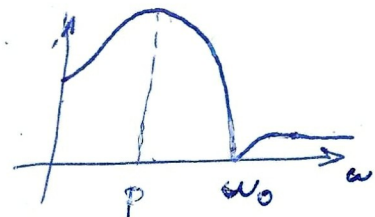$G(s) = G \frac{s^2 + 1,872}{s^2 + 0,9831s + 0,5638} \cdot \frac{s^2 + 8,096}{s^2 + 0,2184s + 1,067}$



$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{K}{\left(1 + \frac{\alpha\gamma}{\beta}\right)} \frac{s^2 + s^2 G^2}{s^2 + a \frac{SG(2 - K + \alpha\gamma)}{\beta + \alpha\gamma} + s^2 G^2 \frac{\beta}{\beta + \alpha\gamma}}$$

$$\alpha = 1 \Rightarrow \beta = 0,5$$

1º Celda :  $S^2 G^2 = 1,872$  si  $\begin{cases} S=1 \Rightarrow G \approx 1,3682 \\ S=2 \Rightarrow G \approx 0,684 \\ S=3 \Rightarrow G \approx 0,456 \end{cases} \rightarrow \bar{C}=1 \wedge \bar{R}=0,731$

$S^2 G^2 \frac{\beta}{\beta + \alpha \gamma} = 0,5638 \Rightarrow \gamma = 1,16$

$\frac{S \cdot G(2 - K + \alpha \gamma)}{\beta + \alpha \gamma} = 0,9831 \Rightarrow K = 1,967$

mismos capacitores

2º Celda :  $S^2 G^2 = 8,096$  si  $\begin{cases} S=1 \Rightarrow G \approx 2,845 \\ S=2 \Rightarrow G \approx \\ S=3 \Rightarrow G \approx \end{cases} \rightarrow \bar{C}=1 \wedge \bar{R}=0,351$

$C = 10nF \Rightarrow \omega = 5000$

$S^2 G^2 \frac{\beta}{\beta + \alpha \gamma} = 1,067 \Rightarrow \gamma = 0,833$


$\frac{S \cdot G(2 - K + \alpha \gamma)}{\beta + \alpha \gamma} = 0,2184 \Rightarrow K = 2,73$

Diseño amplificadores :

1º Celda

$K = 1,967 \Rightarrow \frac{R_f}{R_i} = 0,967$

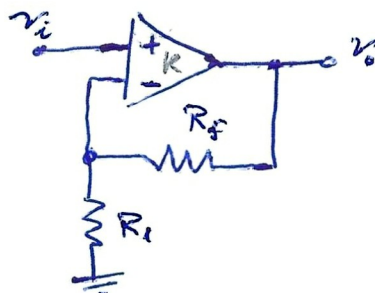$\begin{cases} R_f = 965\Omega \\ R_i = 1k\Omega \end{cases} \rightarrow K = 1,965$



$K = 1 + \frac{R_f}{R_i}$

2º Celda

$K = 2,73 \Rightarrow \frac{R_f}{R_i} = 1,73$

$\begin{cases} R_f = 1,72k\Omega \\ R_i = 1k\Omega \end{cases} \rightarrow K = 2,72$

Diseno Completo : 1,82k $\Omega$

